

# BJT


$U_{BE}$	发射极与基极电压
$I_B$	基极电流
$I_C$	集电极电流
$U_{CE}$	管压降

## ① 放大电路概述

\* 静态分析: 直流通路 求静态工作点 Q:  $U_{BE}$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $U_{CE}$



其中: 硅管  $|U_{BE}| = 0.7V$ , 锗管  $|U_{BE}| = 0.3V$

 \* 动态分析: 交流通路 求动态性能指标:  $A_u$ ,  $R_i$ ,  $R_o$   
+ 微变等效电路模型



$A_u$	放大倍数	$\leftarrow \frac{U_o}{U_i}$
$R_i$	输入电阻	$\leftarrow \frac{U_i}{I_i}$
$R_o$	输出电阻	$\leftarrow$ 去源, $R_L$ 开路, $= \frac{U_o}{I_o}$

## ② 微变等效电路模型

  



BE之间连一个等效电阻  $R_{be}$   
CE之间连一个电流源  $I_C = \beta I_B$   
 $R_{be} = R_{bb'} + (1+\beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)}$   
↓  
基区体电阻 (题目会)  
给  $R_{bb'}$

## ③ 当三极管在放大区时

$$\begin{cases} I_C = \beta I_B \\ I_E = (1+\beta) I_B \\ I_E = I_B + I_C \end{cases}$$

## ④ 画微变等效电路


电容看做短路, 直流电源作“去源”处理, 擦去三极管并用等效电路替换

  


## ⑤ BJT 双极型三极管的共射放大电路

共射电路: 基电极 B 输入, 集电极 C 输出

总电路图:

 

静态工作点求解: (交流短路, C 断路)

 

step 1 求  $I_B$ :  $I_B R_B + U_{BE} - U_{CC} = 0$

step 2 求  $I_C$ :  $I_C = \beta I_B$

step 3 求  $U_{CE}$ :  $I_C R_C + U_{CE} - U_{CC} = 0$

输入电压  $V_{GS}$  会由直流的  $V_{GS}$  和交流的  $v_{gs}$  组成 ( $V_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$ )  $L_{eff} = L_{drain} - 2L_D$

对于直流部分, 我们可以用直流电路来求出  $I_D =$  先比  $V_{GS}$  是否  $> V_{GS} - V_{TH}$  来判断是否饱和  
再看是否需要考虑 channel-length modulation

(例子: 公式均为 NMOS 管)

对于  $I_D$ : ① 饱和 (triode region)  $\rightarrow V_{GS} - V_{TH} \geq V_{DS} > 0$

$$I_D = \frac{k'_n}{\mu_n C_{ox}} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) \left[ (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$\rightarrow k_n$

② 饱和并且考虑 channel-length modulation

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \text{ 或 } I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff} - \Delta L} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2$$

③ 饱和但不考虑 channel-length modulation


$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L_{eff}} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2$$

求出  $I_D$  之后才能进 small signal 分析:


$$g_m = \begin{cases} \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L_{eff} - \Delta L} I_D} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L_{eff} - \Delta L} (V_{GS} - V_{TH}) & \text{不考虑 channel} \\ \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right) I_D (1 + \lambda V_{DS})} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) (1 + \lambda V_{DS}) & \text{考虑 channel} \end{cases}$$

$$r_o = \begin{cases} 0 & \text{不考虑 channel} \\ \frac{1}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L_{eff} - \Delta L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \cdot \lambda} = \frac{1}{I_D \cdot \lambda} & \text{考虑 channel} \end{cases}$$
 
$$g_{mb} = \begin{cases} 0 & \text{不考虑 body effect} \\ g_m \cdot \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}} = \eta g_m & \text{考虑 body effect} \end{cases}$$



微变电路


 


Gate: 栅极

Source: 源极

Drain: 漏极

(ps: PMOS 管公式加绝对值就行)

  

## PMOS Formula Table



### NMOS Transistor Mathematical Model Summary

The following equations represent the complete model for the  $i-v$  behavior of the NMOS transistor.

For all regions,

$$K_p = K'_p \frac{W}{L} \quad K'_p = \mu_p C_{ox} \quad i_G = 0 \quad i_B = 0 \quad (15)$$

Cut off region,

$$i_D = 0 \quad \text{for } V_{GS} \geq V_{TP} \quad (16)$$

Triode region,

$$i_D = K_p \left( v_{GS} - V_{TP} - \frac{v_{DS}}{2} \right) v_{DS} \quad \text{for } 0 \leq |v_{DS}| \leq |v_{GS} - V_{TP}| \quad (17)$$

## PMOS Formula Table



Saturation region,

$$i_D = \frac{K_p}{2} (v_{GS} - V_{TP})^2 (1 + \lambda |v_{DS}|) \quad \text{for } |v_{DS}| \geq |v_{GS} - V_{TP}| \geq 0 \quad (18)$$

Threshold voltage,

$$V_{TP} = V_{TO} + \gamma \left( \sqrt{v_{SB} + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right) \quad (19)$$

For the enhancement-mode PMOS transistor,  $V_{TP} < 0$ . Depletion-mode PMOS devices can also be fabricated;  $I_{TP} \geq 0$  for these devices.

Body effect (体效应), 也称作substrate effect (底座效应), 是指在MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管) 中, 由于栅极和底座 (substrate) 之间的电压差异, 导致晶体管特性发生变化的现象。

MOSFET是由P型或N型的底座 (衬底) 和两个与之电性相反的源极 (Source) 和漏极 (Drain) 组成。栅极 (Gate) 位于底座上, 通过控制栅极电压可以控制源极和漏极之间的电流。在MOSFET中, 底座与源极之间的电压差会影响晶体管的工作特性, 这就是体效应。

具体来说, 当在MOSFET的底座与源极之间施加反向偏置 (对于N型MOSFET是正向偏置), 底座的电势会影响通道区域的形成, 从而影响源极和漏极之间的电流。这是因为底座与通道之间的电势差会改变通道中的载流子浓度。底座与源极电压之间的这种关系可以通过MOSFET的参数之一, 称为阈值电压 (Threshold Voltage), 来表示。

在集成电路设计和应用中, 需要考虑体效应, 尤其是在高度集成的CMOS电路中。通过了解体效应的影响, 工程师可以更好地优化MOSFET的特性, 以确保电路的性能和可靠性。



Channel-Length Modulation (沟道长度调制) 是指在MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管) 中, 当沟道长度发生变化时, 晶体管的特性也会相应地改变的现象。

MOSFET的沟道长度指的是源极和漏极之间形成的通道区域的长度。当MOSFET处于饱和区 (Saturation Region) 时, 沟道长度的变化会导致漏极电流 ( $I_D$ ) 发生调制, 即漏极电流与漏极电压 ( $V_{DS}$ ) 之间的关系不再是简单的线性关系。

具体来说, 当 $V_{DS}$ 增大时, 沟道长度会因为底座与源极之间的电场而增加。由于沟道长度的增加, 通道中的电荷载流子数量增多, 从而导致漏极电流 $I_D$ 增加。这种现象就是沟道长度调制。

在高压或高电流的工作条件下, 沟道长度调制会成为一个显著影响MOSFET工作的因素。这可以导致MOSFET的输出电流不再是一个固定的值, 而是与 $V_{DS}$ 有关。为了准确建模和设计MOSFET电路, 工程师需要考虑沟道长度调制效应, 特别是在高性能和高精度的电路应用中。

## CS with Resistive Load

  


If no channel-length and body effect:

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_{m1} R_D \quad (1)$$

No body effect:

$$A_v = -g_{m1}(R_D \parallel r_{o1}) \quad (2)$$

# CS with Diode-connected Load

 


NMOS:

$$A_v = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta} \quad \eta = g_{mb2}/g_{m2} \quad (3)$$


PMOS:

$$A_v = -\sqrt{\frac{\mu_n(W/L)_1}{\mu_p(W/L)_2}} \quad (4)$$

# CS with Current Source Load


 


or

 


$$A_v = -g_{m1}(r_{o2} \parallel r_{o1}) \quad (5)$$

# Source Follower

  

$$A_v = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S (1 + \eta)} = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S} \approx \frac{1}{1 + \eta} \quad (6)$$

## Common Gate

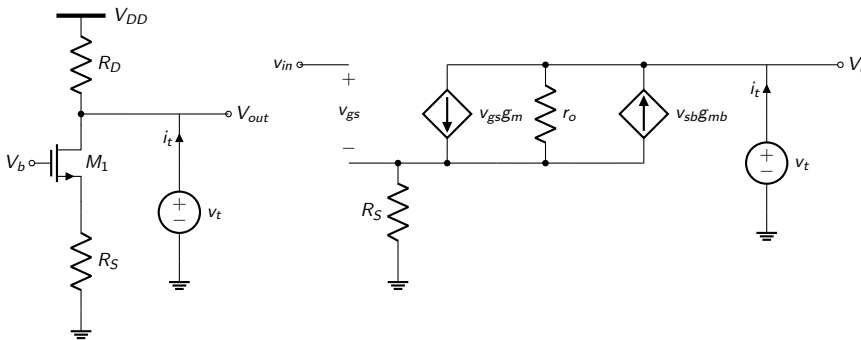


$$R_{in} = \frac{R_D + r_o}{1 + (g_m + g_{mb})r_o} \begin{cases} \text{If } R_D = 0 & R_{in} = r_o \parallel \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \\ \text{If } R_D = \infty & R_{in} = \infty \end{cases} \quad (7)$$

$$R_{out} = [R_S + r_{o1} + (g_{m1} + g_{mb1})r_{o1}R_S] \parallel R_D \quad (8)$$




# Cascode

 

$$G_m = -g_{m1} \frac{r_{o1}}{r_{o1} + \left( r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \right)} \quad (9)$$

$$R_{out} = [r_{o1} + r_{o2} + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}r_{o1}] \parallel R_D \quad (10)$$

# Cascode

 


$$G_m = -g_{m1} \frac{r_{o1}}{r_{o1} + \left( r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \right)} \quad (11)$$

$$R_{out} = r_{o1} + r_{o2} + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2} r_{o1} \quad (12)$$

$$A_v = G_m R_{out} \quad (13)$$

# Cascode

 


$$G_m = -g_{m1} \frac{r_{o1}}{r_{o1} + (r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}g_{mb2}})} \quad (14)$$

$$R_{out} = [r_{o1} + r_{o2} + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}r_{o1}] \parallel [r_{o3} + r_{o4} + (g_{m3} + g_{mb3})r_{o3}r_{o4}] \quad (15)$$

$$A_v = G_m R_{out} \quad (16)$$

## Differential Pair

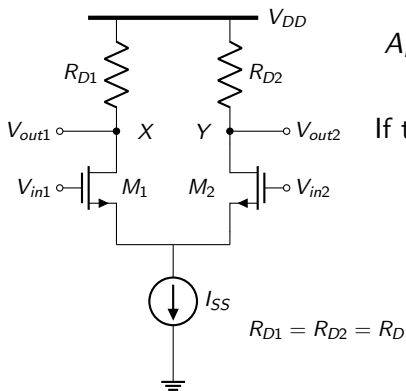


$$A_{DM} = \frac{V_{out1} - V_{out2}}{v_d} = -g_m(R_D \parallel r_o) \quad (17)$$

If the circuit is fully symmetric,

$$A_{CM-DM} = \frac{V_{out1} - V_{out2}}{V_{in,CM}} = 0 \quad (18)$$


$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM-DM}} \right| = \infty \quad (19)$$

# Differential Pair with MOS Loads

 

$$A_{DM} = -g_{m1,2}(r_{o1,2} \parallel r_{o3,4}) \quad (20)$$



# Differential Pair with Cascode Loads

 

$$A_{DM} \cong -g_{m1,2}[(g_{m3,4} + g_{mb3,4})r_{o3,4}r_{o1,2} \parallel (g_{m5,6} + g_{mb5,6})r_{o5,6}r_{o7,8}] \quad (21)$$

# Current Mirror

at most 4 MOSFET

  

$$I_{OUT1} = \frac{(W/L)_{N2}}{(W/L)_{N1}} I_{REF}$$

$$I_{OUT2} = \frac{(W/L)_{N3}}{(W/L)_{N1}} \frac{(W/L)_{P2}}{(W/L)_{P1}} I_{REF}$$

$$I_{out1} = 2 I_{REF}$$

$$I_{out2} = 3 I_{REF}$$