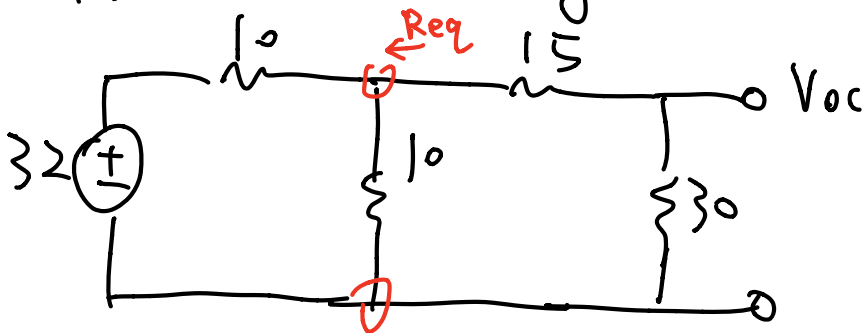


② Short the voltage source

$$R_{th} = ((10 \parallel 10) + 15) \parallel 30 = 12 \Omega$$


Thevenin voltage



$$R_{eq} = \frac{30}{11} \Omega \quad V_{eq} = 32 \times \frac{\frac{30}{11}}{10 + \frac{30}{11}} = 14.4 V$$

$$V_{oc} = \frac{30}{30 + 15} \cdot 14.4 = 9.6 V$$

2.

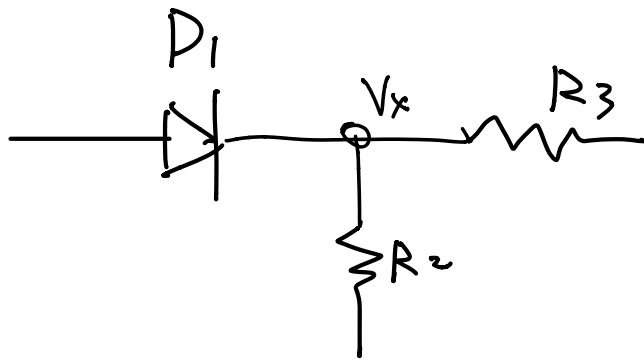

$$\begin{array}{c} \bar{I}_{D_1} \\ \downarrow \\ \frac{5 - 0.7 - V_x}{1k} \end{array} = \begin{array}{c} \bar{I}_{D_2} \\ \downarrow \\ \frac{V_x - 0.7}{1.5} \end{array} + \begin{array}{c} \bar{I}_{R_2} \\ \downarrow \\ \frac{V_x}{2.2} \end{array}$$

$$\Rightarrow V_x = 2.247 \approx 2.25 \text{ V}$$


$$\Rightarrow \bar{I}_{D_2} = \frac{V_x - 0.7}{1.5} \approx 1.0314 \text{ mA}$$

$$\bar{I}_{R_2} = \frac{V_x}{2.2} \approx 1.0214 \text{ mA}$$

3.


Sample Plot:

(a)

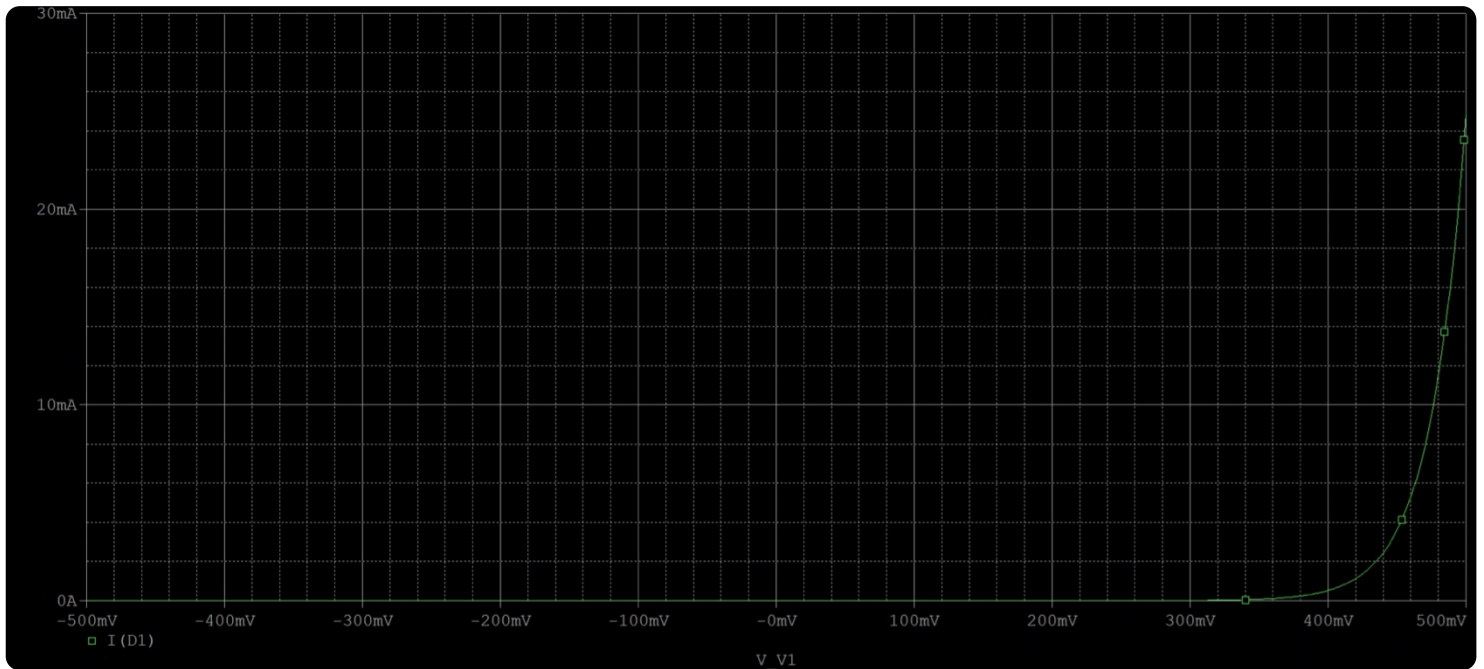


$V_{on} = 0.4V$ (0.3V ~ 0.5V is all OK)

(b)

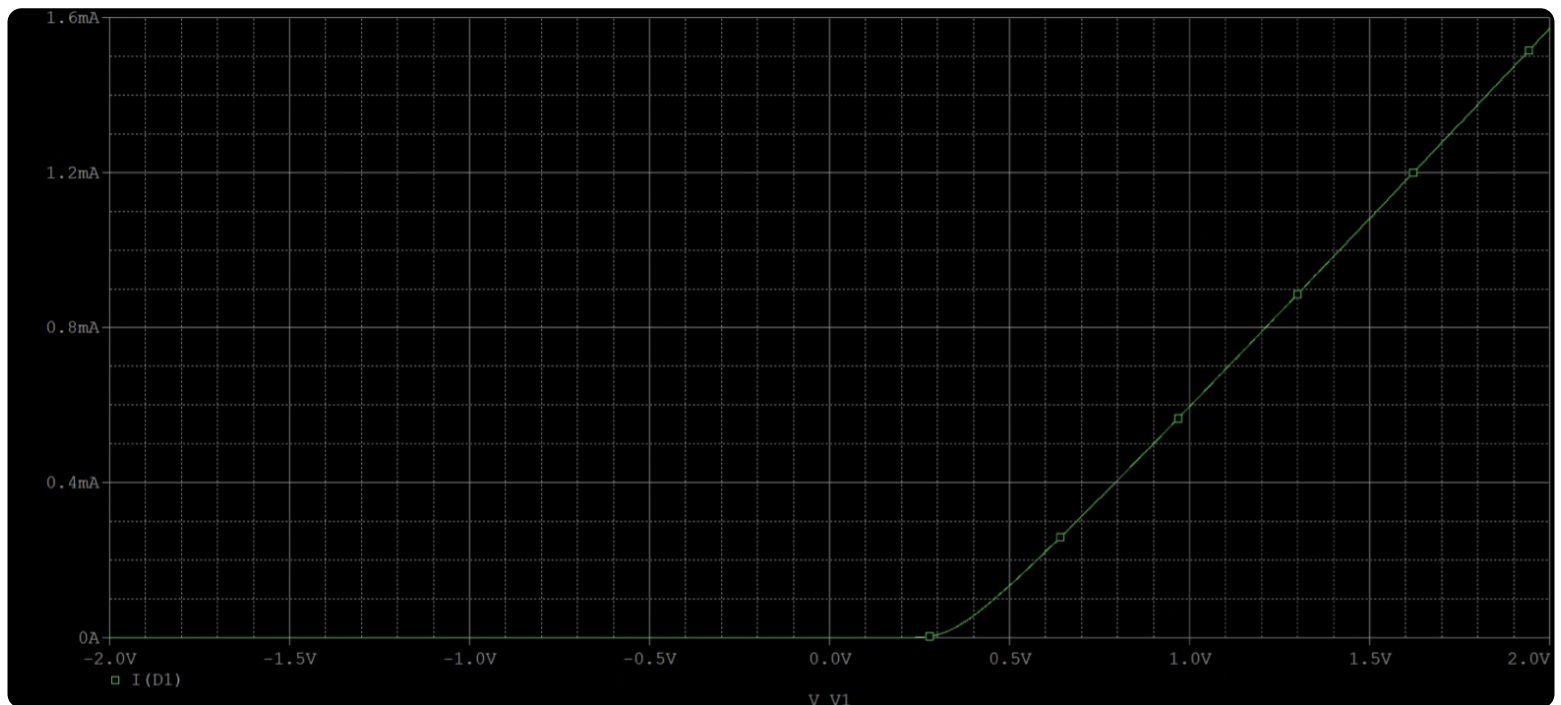

$$I_D = \frac{V_{in} - V_D}{R} \Rightarrow \text{linear increase with slope } \frac{1}{1000}$$

(c)

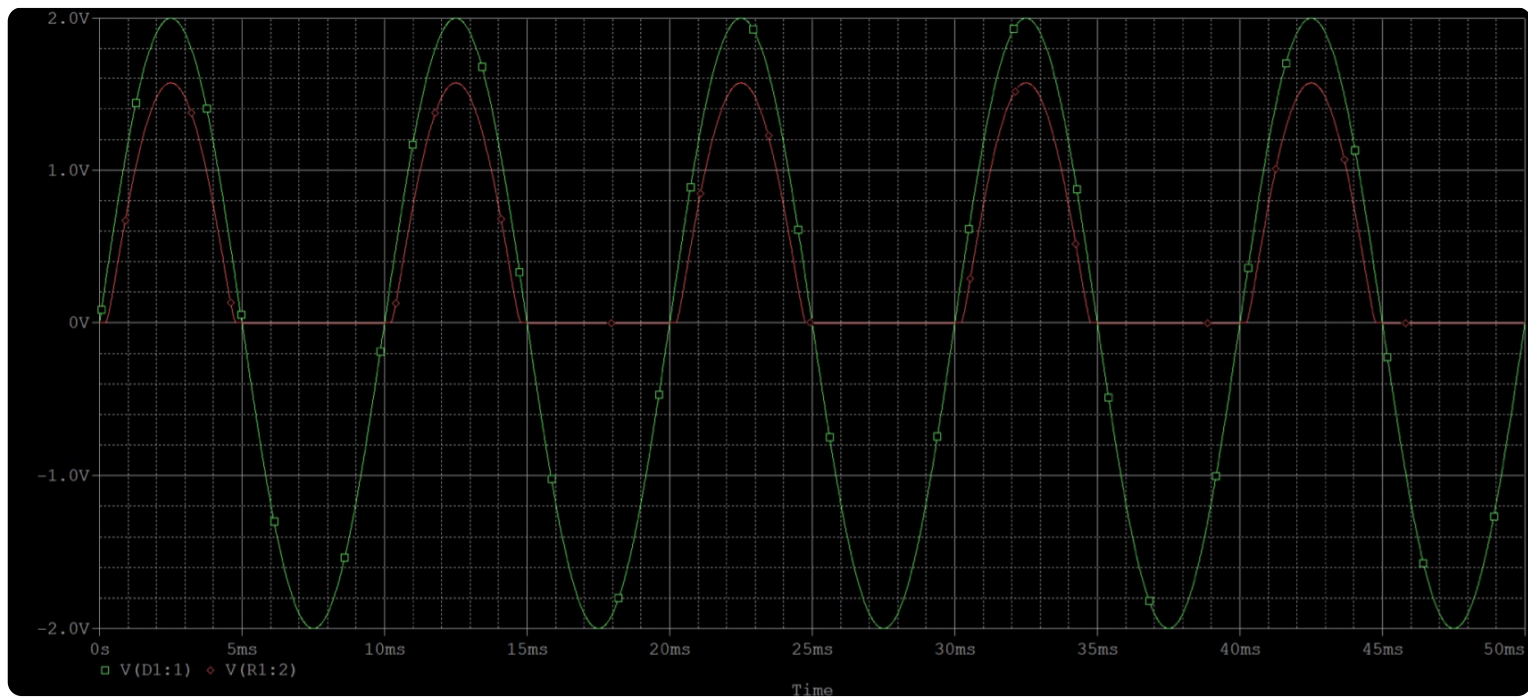

(d)

